Algemene gegevens

Verkortingen

T: de treindienstleider in post T
Hze: de wachter in post I te Heeze
Ehv: de treindienstleider te Eindhoven

Omschrijving van de seinen

2	Inrijsein, zijde Eindhoven (linkerspoor); toont alleen "stop".
4	Inrijsein, zijde Eindhoven op de sporen II en 3. (rechterspoor)
$B_{3,4}$	Uitrijsein van de sporen 3 en 4 naar Eindhoven, tevens bloksein.
B_1	Uitrijsein van spoor I naar Eindhoven, tevens bloksein.
B_1^V	Voorsein van B_1.
C_2	Uitrijsein van spoor II naar Heeze, tevens bloksein.
$C^H_{3,4}$ - $C^{Vkw}_{3,4}$	Uitrijsein van de sporen 3 en 4 $C^H_{3,4}$ naar Heeze, tevens bloksein en $C^{Vkw}_{3,4}$ naar Valkenswaard.
$D_{2,3}$-D_1	Inrijsein, zijde Heeze: $D_{2,3}$ op de sporen II en 3 en D_1 op spoor I.
D^V	Voorsein van $D_{2,3}$-D_1.
E_3	Inrijsein, zijde Valkenswaard, op spoor 3.
E^V	Voorsein van E_3.

Een stopseinlantaren voor treinen van Heeze op spoor II.

Een bord sein 302 SR voor het hoofdspoor naar Heeze.

Doorgereden mag worden:

van Eindhoven over spoor II naar Heeze

van Heeze over spoor I naar Eindhoven.

Station Geldrop

Van Eindhoven over rechterspoor op de sporen II en 3

Medewerking met:

1	Zodra Ehv een rijweg instelt naar Geldrop rechterspoor en zolang de trein de las nabij sein 706 bij km 4.630 nog niet geheel voorbijgereden is brandt het lampje "Akd tr. v. Ehv" en luidt de gelijknamige schel met langzame slag. Deze schel houdt ook op als sein 4 uit de stand "stop" gebracht wordt			Ehv
	bij aankomst op spoor	II	3	
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6,9R,13R,15	1,6,9L,13,15	
3	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1,2,3,4,17,19,20,21	1,2,6,19,21	
4	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel		H.14B/St14B	
5	T legt handel om in veld	5,11	3,4,5,8,10,17,20	
6	T legt krukje om in veld	9L	9R	
7	T overtuigt zich ervan, dat gedoofd is het lampje	—	Codegever	
8	T legt krukje om in veld 9°			
	hierdoor dooft het rode lampje "sein 704"			
	en gaat het witte lampje branden			
	sein 704 komt uit de stand "stop"			
9	Eerste as op isolerende las voorbij sein 704			trein
	sein 704 komt in de stand "stop"			
	hierdoor dooft het witte lampje "sein 704"			
	en gaat het rode lampje branden			
10	Laatste as over isolerende las voorbij wissel	3	4	trein
	het groene lampje "v. Ehv" gaat branden			
11	T legt krukje normaal in veld 9° en	9L	9R	
	het groene lampje "v. Ehv" dooft			
12	T legt handel normaal in veld	11,5	20,17,10,8,5,4,3	

Station Geldrop

naar Heeze van de sporen II, 3, 4 en 6

				Medewerking met :
1	T wekt Hze			Hze
2	vrij (wit) wordt venster 13			Hze
	bij vertrek van spoor	II	3,4 en 6	
3	Voor vertrek van de sporen 4 en 6 moet ervoor gezorgd worden, dat stop-ontspoorblok St^{14B} van het spoor gelegd is en dat wissel 14^{B} omgelegd is.			
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	9R,13R,15	1,9, 13L,15	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	17,19,20, 21	19,21	
6	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	—	$H.12/St^{12}$	
7	T legt handel om in veld	18	17,18,20	
8	T legt krukje om in veld	13L	13R	
9	T legt om het handel	C_2	$C^{H}_{3,4,6}$	
10	T wekt Hze			Hze
11	Laatste as over isolerende las voorbij het bord sein 302 SR vrij (wit) wordt venster 12			trein
12	T legt krukje om (naar rechts) in veld 12			
13	T legt **normaal** het handel	C_2	$C^{H}_{3,4,6}$	
14	T legt krukje normaal in veld	13L,12	13R,12	
15	T bedient de vensters 12 en 13 (worden rood)			Hze
16	T legt handel normaal in veld	18	20,18,17	

Station Geldrop

naar Valkenswaard van de sporen 3, 4 en 6

Medewerking met :

1	Voor vertrek van de sporen 4 en 6 moet ervoor gezorgd worden, dat stop-ontspoorblok St^{14B} van het spoor gelegd is en dat wissel 14^{B} omgelegd is.
2	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1L, 9R, 13R, 15R
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 17, 20
4	In het slot aan het bedieningstoestel moet omgedraaid aanwezig zijn de sleutel $H.12/St^{12}$
5	T legt krukje om in veld 1R
	uit de normale stand komt sein $C^{Vkw}_{3,4,6}$
	Hierdoor dooft het rode lampje "sein $C^{Vkw}_{3,4,6}$"
	en gaat branden het witte lampje "sein $C^{Vkw}_{3,4,6}$"
6	Achter de trein legt T krukje normaal in veld 1R
	in de normale stand komt sein $C^{Vkw}_{3,4,6}$
	Hierdoor dooft het witte lampje "sein $C^{Vkw}_{3,4,6}$"
	en gaat branden het rode lampje "sein $C^{Vkw}_{3,4,6}$"

van Valkenswaard op spoor 3

1	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1R, 6, 9R, 13R, 15R
2	niet omgelegd mag zijn handel in veld 6,17, 20
3	in de sloten aan het bedieningstoestel moeten aanwezig zijn de sleutels $H.12/St^{12}$ en $H.14^{B}/St^{14B}$
4	T legt krukje om in veld 1L
	uit de normale stand komen de seinen E_3 en E^{V}
	Hierdoor dooft het rode lampje "sein E_3/E^{V}"
	en gaat branden het witte lampje "sein E_3/E^{V}"
5	Achter de trein legt T krukje normaal in veld 1L
	in de normale stand komen de seinen E_3 en E^{V}
	Hierdoor dooft het witte lampje "sein E_3/E^{V}"
	en gaat branden het rode lampje "sein E_3/E^{V}"

Station Geldrop

Van Heeze op de sporen I, II en 3

1	T ontvangt wekkersein van Hze				Hze
2	T overtuigt zich ervan, dat het rode lampje "Sein B_1^V/D^V" brandt en dat het gelijknamige witte lampje gedoofd is				
3	T bedient de vensters 14 (wordt wit) en 14^b (wordt rood)				Hze
4	T ontvangt wekkersein van Hze				Hze
	bij aankomst op spoor	I	II	3	
5	wit moet zijn het venstertje	sp bez.sp I			
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	15	9, 13, 14 15R	1, 6, 9, 13, 14, 15L	
7	niet omgelegd mag zijn handel in veld	19, 21	17, 20	6	
8	in de sloten aan het bedieningstoestel moeten aanwezig zijn de sleutels			H.12/St^{12} en H.14^B/St^{14B}	
9	T legt handel om in veld	18	21, 19, 16	3, 4, 21, 20, 19, 17, 16	
10	T legt krukje om in veld	14	15L	15R	
	rood wordt het venstertje	sp bez.sp I			
11	T legt om het handel	$D_1/D_1^V/(B_1^V)$	$D_{2,3}/D_{2,3}^V$		
	Hierdoor dooft het rode lampje "sein B_1^V/D^V"				
	en gaat branden het witte lampje "sein B_1^V/D^V"				
12	vrij (rood) wordt venster 14				Hze
13	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 16				trein
	vrij (wit) wordt venster 14^b				
14	Achter de trein legt T normaal het handel	$D_1/D_1^V/(B_1^V)$	$D_{2,3}/D_{2,3}^V$		
	Hierdoor dooft het witte lampje "Sein B_1^V/D^V"				
	en gaat branden het rode lampje "sein B_1^V/D^V"				
15	T legt krukje normaal in veld	14	15L	15R	
16	T legt handel normaal in veld	18	16, 19, 21	16, 17, 19, 20, 21, 4, 3	

Station Geldrop

naar Eindhoven van de sporen I, 3 en 4 over rechterspoor

Medewerking met:

1	T overtuigt zich er van, dat het witte lampje "Blok n. Ehv" brandt en dat het gelijknamige rode lampje gedoofd is.			
	Bij vertrek van spoor	I	3,4	
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6	1L, 9, 11, 15R	
3	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1,2	"	
4	T legt handel om in veld	5	1,2,3,4,7,8	
5	T legt krukje om in veld	11	6	
6	T legt krukje om in veld 4			
	uit de normale stand komt sein	B_1 event.met B_1^V	$B_{3,4}$	
	Hierdoor dooft het rode lampje	"sein B_1" event.met "sein B_1^V/D^V"	"sein $B_{3,4}$"	
	en gaat branden het witte lampje	"sein B_1" event.met "sein B_1^V/D^V"	"sein $B_{3,4}$"	
7	Eerste as op isolerende las	voorbij sein B_1	in wisselverbinding 1/2	trein
	het witte lampje "Blok n. Ehv" dooft			
	het rode lampje "Blok n. Ehv" gaat branden			
	in de normale stand komt sein	B_1 event.met B_1^V	$B_{3,4}$	
	Hierdoor dooft het witte lampje	"sein B_1" event.met "sein B_1^V/D^V"	"sein $B_{3,4}$"	
	en gaat branden het rode lampje	"sein B_1" event.met "sein B_1^V/D^V"	"sein $B_{3,4}$"	
8	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 1			trein
	branden gaat het groene lampje "n.Ehv"			
9	T legt krukje normaal in veld 4			
10	T legt krukje normaal in veld	11	6	
	hierdoor dooft het ~~witte~~ groene lampje "n.Ehv"			
	en wordt wit het venstertje	sp. bez. sp I	-	
11	T legt handel normaal in veld	5	8,7,4,3,2,1	
12	Laatste as voorbij lichtsein 704 bij km 3.580			trein
	het rode lampje "Blok n. Ehv" dooft			
	het witte lampje "Blok n. Ehv" gaat branden			

8	11 - 2 - '61	A	3 - 2 - '65	B						

Station Geldrop

van Eindhoven over linkerspoor op de sporen ~~III~~ II en 3

Medewerking met:

1	Ehv. treedt in overleg met T			
2	Zodra Ehv een rijweg instelt naar Geldrop linkerspoor dooft het witte lampje "Blok n. Ehv." en gaat het gelijknamige rode lampje branden.			Ehv
	bij aankomst op spoor	II	3	
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,4,6,9,11,13 15	1,4,6,9,11,13, 15	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	3,4,17,19,20, 21	6,19,21	
5	in het slot aan het bedieningstoestel moet moet aanwezig zijn de sleutel	-	H.14^{B}/St14^{B}	
6	T legt handel om in veld	1,2,7,11	1,2,3,4,7,8,10 17,20	
7	Zodra de trein voor sein 2 tot stilstand is gekomen, meldt de mcn. zich aan T.			
	Sein 2 kan niet uit de stand "stop" worden gebracht.			
8	T geeft mcn opdracht tot oprijden.			
9	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 1			trein
	Het rode lampje "Blok n. Ehv" dooft en het gelijknamige witte gaat branden			
10	Achter de trein legt T handel normaal in veld	11,7,2,1	20,17,10,8,7,4 3,2,1	